



universität
uulm

Praktikum Physik für Naturwissenschaftler

Bericht zum Versuch

Wechselstromkreise

Durchgeführt am 18. Dezember 2023

Gruppe 6

Moritz Wieland und **Dominik Beck**
(moritz.wieland@uni-ulm.de) (dominik.beck@uni-ulm.de)

Betreuer: **Marc Guettler**

Wir bestätigen hiermit, dass wir die Ausarbeitung selbständig erarbeitet haben und detaillierte Kenntnis vom gesamten Inhalt besitzen.


_____ und _____
Moritz Wieland Dominik Beck

Die Unterschriften-Felder sind nicht nur zur Deko da

Inhaltsverzeichnis

Kapitel		
	1 Einleitung	Seite 2
Kapitel	2 Versuchsdurchführung und Auswertung	Seite 3
2.1	Versuch 1 - Signaldarstellung mit dem Analog-Oszilloskop Versuchsaufbau und -durchführung — 3 • Ergebnisse — 3 • Diskussion — 4	3
2.2	Versuch 2 - Impedanzmessung an Widerstand, Kondensator und Spule Versuchsaufbau und -durchführung — 4 • Ergebnisse — 5 • Diskussion — 7	4
2.3	Versuch 3 - Impedanzmessung an einem unbekannten Zweipol Versuchsaufbau- und durchführung — 7 • Ergebnisse — 7 • Diskussion — 8	7

Fehler & Werte runden:

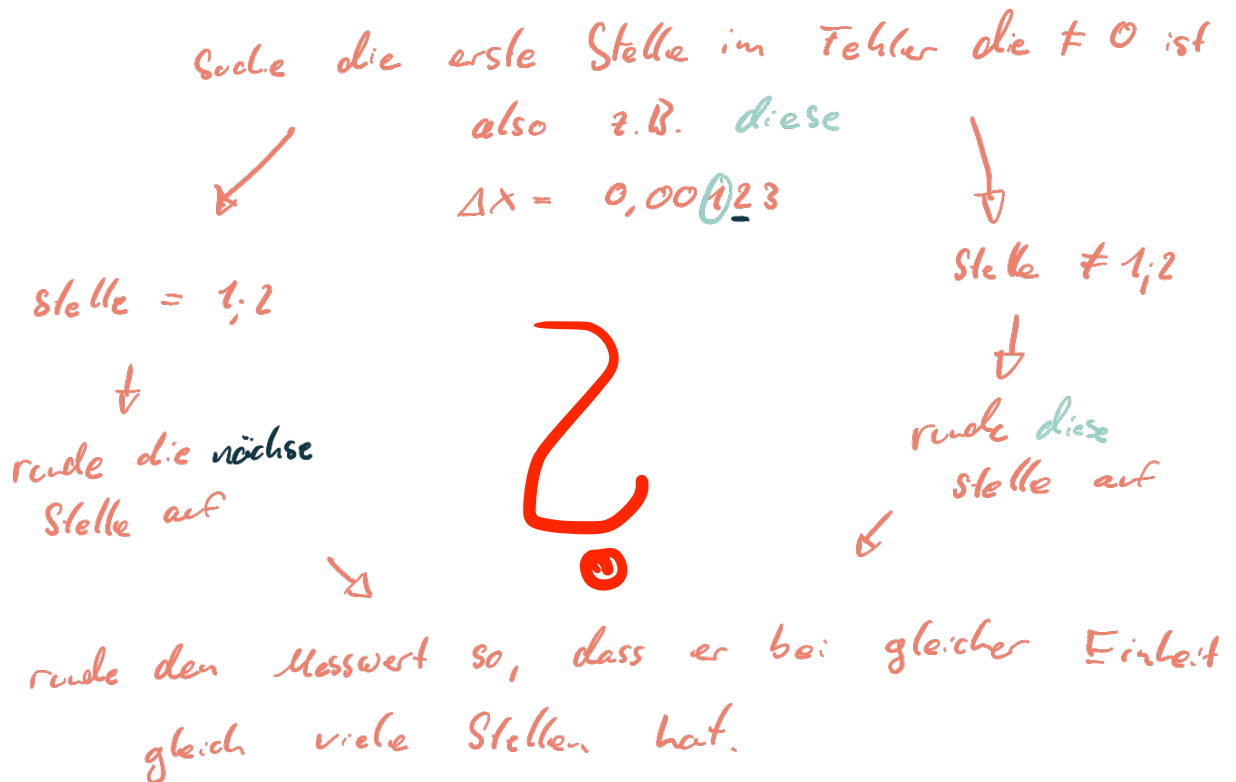

1 Einleitung

Wie der Name des Versuchs schon sagt, geht es in diesem Versuch um Wechselstrom und dessen Eigenschaften. Dabei betrachten wir u.a. die Zweipole Widerstand, Kondensator und die Spule. Dabei werden wir ein Oszilloskop verwenden, um die Spannungsverläufe zu betrachten.

- ~~Was da steht ist okay aber es ist noch nicht
ganz.~~
- ~~- Wo kommt ihr täglich mit Wechselstrom in
kontakt?~~
 - ~~- Warum ist das Verhalten dieser Bauteile wichtig?~~

~~wenn gesetzt 3 statt 2 ?~~

③ Versuchsdurchführung und Auswertung

2.1 Versuch 1 - Signaldarstellung mit dem Analog-Oszilloskop

2.1.1 Versuchsaufbau und -durchführung

Im ersten Versuch sollten wir uns mit dem Analog-Oszilloskop vertraut machen. Der Betreuer gibt uns ein Signal vor, welches wir mit dem Analog-Oszilloskop untersuchen sollten. Es sollen die Einstellungen am Oszilloskop, Charakteristika des Signals und eine Skizze des Signal notiert werden. Es soll außerdem der Größtfehler berechnet werden.

2.1.2 Ergebnisse

Um das Signal gut auf dem Bildschirm erkennen zu können, haben wir uns für folgende Einstellung am Oszilloskop entschieden:

- Time/Div: $5 \mu s$
- Volt/Div: $0.5 V$

Das Schirmbild sieht wie folgt aus:

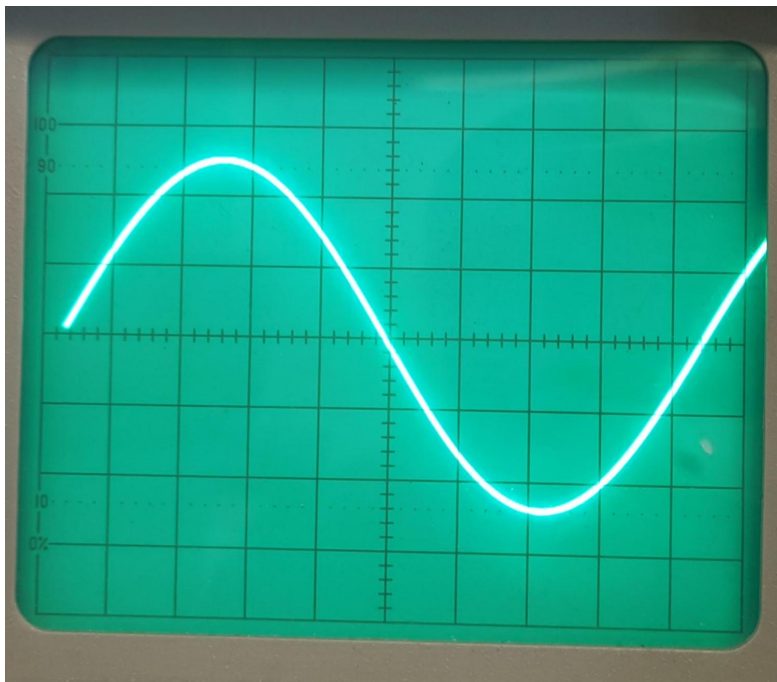


Abbildung 2.1: Schirmbild des vorgegebenen Signals

Die folgenden Werte können nun aus der Graphik 2.1 abgelesen werden:

Tabelle 2.1: Messwerte des vorgegebenen Signals

Größe	Wert
Amplitude U_0	$1.2 \pm 0.5 \text{ V}$
Periodendauer T	$45 \pm 5 \mu\text{s}$

Die Frequenz f des Signals berechnet sich dann wie folgt:

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{T} \\ &= \frac{1}{45 \mu\text{s}} \\ &= 21.7 \text{ kHz} \end{aligned} \quad (2.1)$$

Der Größtfehler der Frequenz berechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned} \Delta f &= \left| \frac{1}{T^2} \right| \cdot \Delta T \\ &= \frac{1}{(45 \mu\text{s})^2} \cdot 5 \mu\text{s} \\ &= 0.1 \text{ kHz} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Der Größtfehler der Frequenz beträgt nach 2.2 0.1 kHz. Die Frequenz des Signals beträgt also $21.7 \pm 0.1 \text{ kHz}$.

2.1.3 Diskussion

Die vom Betreuer vorgegebene Frequenz beträgt 20 kHz. Die von uns gemessene Frequenz beträgt $21.7 \pm 0.1 \text{ kHz}$. Der Fehler beträgt also 1.7 kHz. Dieser Fehler ist unter anderem auf die Ungenauigkeit des Oszilloskops zurückzuführen welche schon länger nichtmehr kalibriert wurden. Eine weitere Fehlerquelle kann die Ungenauigkeit beim Ablesen der Werte sein. Zum Beispiel dann wenn die Sinuswelle zwischen zwei Skalenstrichen durch läuft.

2.2 Versuch 2 - Impedanzmessung an Widerstand, Kondensator und Spule

2.2.1 Versuchsaufbau und -durchführung

In Versuch 2 sollen wir die im Stromkreis 2.2 angegebenen Bauteile messen und bestimmen. Aus der Kombination von bekanntem Widerstand R_m und unbekanntem Zweipol Z lässt sich mit verschiedenen Werten der Widerstand und andere Eigenschaften des unbekannten Zweipols bestimmen. Für den unbekannten Zweipol werden die verschiedenen Bauteile, Widerstand, Kondensator und Spule eingesetzt.

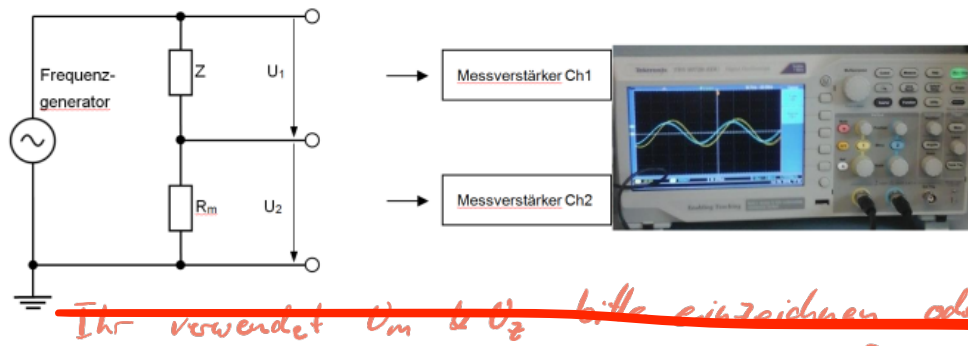


Abbildung 2.2: Schaltbild des Versuchsaufbaus

2.2.2 Ergebnisse

Widerstand

Tabelle 2.2: Messwerte des Widerstands

U_m in mV	U_z in mV	R_m in Ω
460 ± 40	560 ± 40	82

Mit diesen Werten und folgender Formel lässt sich nun der Widerstand $R_z = |Z|$ des unbekannten Zweipols berechnen:

$$\frac{U_m}{U_z} = \frac{R_m}{|Z|} \quad (2.3)$$

$$\begin{aligned}
 R_z = |Z| &= \frac{U_z}{U_m} \cdot R_m \\
 &= \frac{560 \text{ mV}}{460 \text{ mV}} \cdot 82 \text{ } \Omega \\
 &= 99.83 \text{ } \Omega
 \end{aligned} \quad (2.4)$$

Der Größtfehler beträgt:

$$\begin{aligned}
 \Delta|Z| &= \left| \frac{R_m U_z}{U_m} \right| \cdot \Delta U_m + \left| \frac{R_m}{U_m} \right| \cdot \Delta U_z \\
 &= \left| \frac{82 \text{ } \Omega \cdot 560 \text{ mV}}{460 \text{ mV}} \right| \cdot 40 \text{ mV} + \left| \frac{82 \text{ } \Omega}{460 \text{ mV}} \right| \cdot 40 \text{ mV} \\
 &= 19.13 \text{ } \Omega
 \end{aligned} \quad (2.5)$$

Kondensator

Als nächstes wird das unbekannte Bauteil durch einen Kondensator ersetzt. Die Messwerte befinden sich in folgender Tabelle:

Tabelle 2.3: Messwerte des Kondensators

U_m in V	U_z in V	R_m in Ω	T_z in μs
0.9 V	0.38 V	82 Ω	1000 μs

Mit diesen Werten lassen sich nun die Kapazität und die Phasenverschiebung bestimmen.

Zunächst bestimmen wir die Frequenz f des Signals:

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{T_z} \\ &= \frac{1}{1000 \mu\text{s}} \\ &= 1000 \text{ Hz} \end{aligned} \quad (2.6)$$

Danach berechnen wir die Winkelgeschwindigkeit ω :

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi f \\ &= 2\pi \cdot 1000 \text{ Hz} \\ &= 6283.19 \text{ Hz} \end{aligned} \quad (2.7)$$

Damit können wir abschließend die Kapazität C des Kondensators berechnen:

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{\omega \cdot |Z|} \\ &= \frac{1}{6283.19 \text{ Hz} \cdot 82 \Omega} \\ &= 4.6 \cdot 10^{-6} \text{ F} \end{aligned} \quad (2.8)$$

Anschließend können wir die Phasenverschiebung φ berechnen:

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{t}{T} \cdot 360^\circ \\ &= \frac{-250 \mu\text{s}}{1000 \mu\text{s}} \cdot 360^\circ \\ &= -90^\circ \end{aligned} \quad (2.9)$$

Zum Schluss berechnen wir noch den Größtfehler der Phasenverschiebung:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \left| \frac{360^\circ}{T_z} \right| \cdot \Delta t + \left| \frac{360^\circ \cdot t}{T_z^2} \right| \cdot \Delta T \\ &= \left| \frac{360^\circ}{1000 \mu\text{s}} \right| \cdot 50 \mu\text{s} + \left| \frac{360^\circ \cdot (-250 \mu\text{s})}{(1000 \mu\text{s})^2} \right| \cdot 50 \mu\text{s} \\ &= 13.5^\circ \end{aligned} \quad (2.10)$$

Spule

Um die Phasenverschiebung φ der Spule zu bestimmen, müssen wir die Periodendauer T_z und die Phasenverschiebung t messen. Die Periodendauer T_z beträgt $100 \mu\text{s}$, die Phasenverschiebung t beträgt $25 \mu\text{s}$. Der Fehler für T_z und t beträgt $5 \mu\text{s}$.

Die Phasenverschiebung φ berechnet sich dann wie folgt:

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{t}{T} \cdot 360^\circ \\ &= \frac{25 \mu\text{s}}{100 \mu\text{s}} \cdot 360^\circ \\ &= 90^\circ \end{aligned} \quad (2.11)$$

Der Größtfehler wird mit der gleichen Formel wie bei dem Kondensator berechnet:

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \left| \frac{360^\circ}{T_z} \right| \cdot \Delta t + \left| \frac{360^\circ \cdot t}{T_z^2} \right| \cdot \Delta T \\ &= \left| \frac{360^\circ}{100 \mu\text{s}} \right| \cdot 5 \mu\text{s} + \left| \frac{360^\circ \cdot 25 \mu\text{s}}{(100 \mu\text{s})^2} \right| \cdot 5 \mu\text{s} \\ &= 22.5^\circ\end{aligned}\quad (2.12)$$

2.2.3 Diskussion

Zu 2.2.2 lässt sich sagen das unser berechneter Widerstand von $99.83 \pm 19.13 \Omega$ sehr nah an dem tatsächlichen Widerstand von 82Ω liegt. Der Fehler beträgt 17.83Ω . *das ist unser Referenzwiderstand R₀, der verbaute Widerstand ist 82 Ω*

Zu 2.2.2 lässt sich sagen das die Phasenverschiebung von $-90^\circ \pm 13.5^\circ$ sehr nah an der tatsächlichen Phasenverschiebung von -90° liegt. Der Fehler entspricht also dem Größtfehler von 13.5° . *das meint man anders*

Zu 2.2.2 lässt sich sagen das die gemessene Phasenverschiebung von $-90^\circ \pm 22.5^\circ$ sehr nah an der tatsächlichen Phasenverschiebung von 90° liegt. Der Fehler entspricht also dem Größtfehler von 22.5° .

Die Abweichungen der Fehler kamen vorallem durch Ungenauigkeiten beim ablesen vom Oszilloskop zustande. Die Linie ist hier nunmal keine gerade Sinuswelle sondern eine *zitternde* "Kurve" welche das ablesen erschwert.

2.3 Versuch 3 - Impedanzmessung an einem unbekannten Zweipol

2.3.1 Versuchsaufbau- und durchführung

Im letzten Versuch sollen wir die Charakteristika von zwei unbekannten Zweipolen bestimmen. Dazu wird eine Tabelle mit verschiedenen Frequenzen vorgegeben. Anhand der Messwerte soll bestimmt werden, welche zwei Zweipole und in welcher Art und Weise sie verschaltet sind.

2.3.2 Ergebnisse

Die gemessenen Werte befinden sich in folgender Tabelle:

Tabelle 2.4: Messwerte Versuch 3

$f[\text{Hz}]$	$U_m[\text{mV}]$	$U_z[\text{mV}]$	$R_m[\Omega]$	$ Z [\Omega]$	$t[\mu\text{s}]$	$T[\text{ms}]$	$\omega[\text{Hz}]$	$\phi[^\circ]$
200,00	22,50	1000,00	82,00	3644,44	-500,00	5000,00	1256,64	-36,00
400,00	20,00	1000,00	82,00	4100,00	-200,00	2500,00	2513,27	-28,80
1000,00	20,00	1000,00	82,00	4100,00	-100,00	1000,00	6283,19	-36,00
2000,00	28,00	1000,00	82,00	2928,57	-75,00	500,00	12566,37	-54,00
4000,00	44,00	1000,00	82,00	1863,64	-50,00	250,00	25132,74	-72,00
10000,00	110,00	1000,00	82,00	745,45	-22,00	100,00	62831,85	-79,20
20000,00	200,00	1000,00	82,00	410,00	-11,00	50,00	125663,71	-79,20
40000,00	400,00	1000,00	82,00	205,00	-6,00	25,00	251327,41	-86,40
80000,00	660,00	1000,00	82,00	124,24	-3,00	12,50	502654,82	-86,40

Es lässt sich erkennen, dass ein Widerstand und ein Kondensator parallel geschaltet sind. Warum dies so ist, wird in der Diskussion erläutert.

Nun können wir mit folgender Formel die Kapazität des verbauten Kondensators berechnen:

Sowas bitte noch für R
hinzufügen


$$C = \frac{1}{\omega \cdot |Z|}$$

$$= \frac{1}{251327 \text{ Hz} \cdot 205 \Omega}$$


$$= 19.4 \text{ nF}$$

(2.13)

Für $|Z|$ wählen wir das $|Z|$, bei dem ϕ am nächsten an -90° ist.

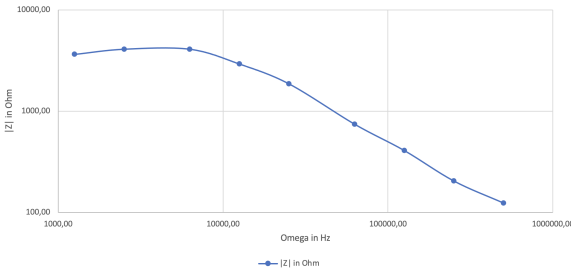

(a) $|Z|$ über Hz

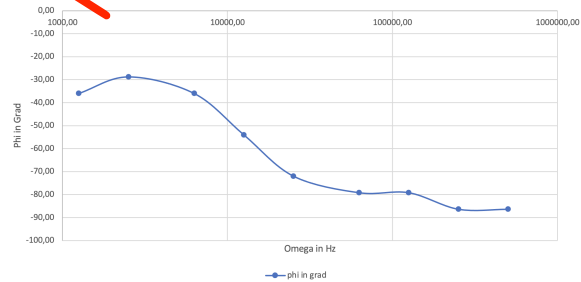

(b) ϕ über Hz

2.3.3 Diskussion

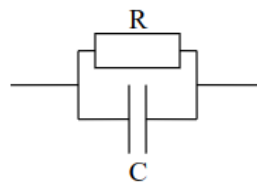


Abbildung 2.4: 2-Pol aus Versuch 3

Der unbekannten Zweipol den wir bekommen hatten, ist in 2.4 zu sehen. Es handelt sich hierbei um einen Widerstand und einen Kondensator welche parallel geschaltet wurden. Die lässt sich an der Phasenverschiebung erkennen. Aus Versuch 2.2.2 wissen wir das ein Kondensator mit einer Phasenverschiebung von -90° zu erkennen ist. Dies zeigt sich in Tabelle 2.4 bei 80kHz. Die Phasenverschiebung beträgt hier -86.4° . Dieser Wert ist sehr nah an -90° und lässt sich durch Messungenauigkeiten erklären. Der Widerstand hingegen hat keine Phasenverschiebung und würde sich deshalb ebenfalls in Tabelle 2.4 zeigen. Und zwar tritt dies bei 200 Hz auf. Leider kam es hier zu einer großen Ungenauigkeit von -36° was aber Nahe an 0 liegt und deshalb als 0 betrachtet werden kann.

Die Ungenauigkeit lässt sich durch alte Technik und Ungenauigkeiten beim ablesen erklären.

Woher wisset ihr das ihr $\left[\frac{C}{R} \right]$ und nicht $C-R$ hattet?

→ Bei einer Parallelschaltung dominiert der kleinere Widerstand da $R_{\text{ges}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$

$$|z_c| = \frac{1}{\omega c} \rightarrow \infty \quad (\omega \rightarrow 0) \quad \& \quad |z_c| \rightarrow 0 \quad (\omega \rightarrow \infty)$$

\rightarrow bei Parallelschaltung erwarten wir:

$$\begin{array}{l} |z| \rightarrow R \\ \varphi \rightarrow 0 \end{array} \quad (\omega \rightarrow 0) \quad \& \quad \begin{array}{l} |z| \rightarrow 0 \\ \varphi \rightarrow -90 \end{array} \quad (\omega \rightarrow \infty)$$

das sieht ihr zumindest
näherungsweise