Seminar zur Vorlesung Physik II für Naturwissenschaftler

Sommersemester 2024

Blatt 6

20.05.2024

Aufgabe 15 Entladen eines Kondensators

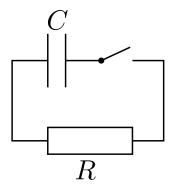


Abb. 1: RC-Schaltkreis

Ein Schaltkreis besteht aus einem Kondensator mit der Kapazität $C=250\,\mu\text{F}$ und dem Widerstand $R=20\,\Omega$. Zur Zeit t=0 befinden sich auf den beiden Platten des Kondensators die Ladungen $Q=\pm 5\cdot 10^{-3}\,\text{C}$. Nun wird der Schalter umgelegt, und der Kondensator entlädt sich.

- a) Skizzieren Sie qualitativ den zeitlichen Verlauf der Ladung Q(t) auf dem Kondensator. (1 Punkt)
- b) Berechnen Sie den zeitlichen Verlauf der Ladung Q(t) und des Entladestroms I(t). (1 Punkt)

Hinweis: Sie erhalten mithilfe der Maschenregel eine Differentialgleichung für Q=Q(t), die sehr ähnlich aussieht wie die Differentialgleichung aus der Vorlesung für das Laden eines Kondensators. Die Lösung sieht daher auch ähnlich aus und lautet $Q(t)=Q_0\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}$. Überprüfen Sie diese Lösung mithilfe Ihrer Maschenregel.

- c) Nach welchen Zeiten haben die Ladung und die Energie des Kondensators auf die Hälfte der ursprünglichen Werte abgenommen (vgl. Formelsammlung)? (1 Punkt)
- d) Welche elektrische Energie war bei t = 0 im Kondensator gespeichert?
- e) Berechnen Sie die elektrische Leistung P, die beim Entladen am Widerstand umgesetzt wird, und bestimmen Sie damit die gesamte beim Entladen umgesetzte Energie.

Aufgabe 16 Massenspektrometer

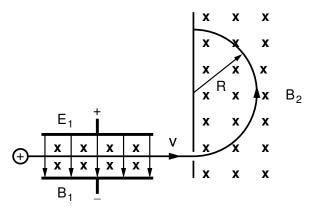


Abb. 2: Massenspektrometer.

Das Massenspektrometer aus Abb. 2 besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: Durch ein Magnetfeld B_1 und ein elektrisches Feld E_1 werden zunächst aus einem Ionenstrahl Ionen mit einer bestimmten Geschwindigkeit v selektiert. Diese treffen auf ein zweites Magnetfeld B_2 und werden von diesem auf eine Kreisbahn mit dem Radius R gezwungen.

- a) Ein Teilchen mit der Masse m und der Ladung q bewegt sich durch dieses Massenspektrometer. Wie hängt der Kreisradius R von m, q, B_1 , E_1 und B_2 ab? (1 Punkt)
- b) Vom Massenspektrometer sei bekannt, dass einfach ionisierte ¹²C-Atome eine Kreisbahn mit dem Radius 20 cm beschreiben. Wie groß ist der Radius R für zweifach ionisierte ¹²C-Atome, einfach ionisierte ¹³C-Atome und einfach ionisierte ¹⁴N-Atome? (1 Punkt)

Aufgabe 17 Kraft zwischen zwei stromdurchflossenen Drähten

Durch einen unendlich langen Draht, der entlang der z-Achse verläuft, fließt der Strom I. Dieser Strom erzeugt konzentrische Magnetfeldlinien um die z-Achse (siehe Vorlesung). Wir bringen in dieses Magnetfeld einen zweiten Draht, der parallel zum ersten Draht im Abstand d verläuft. Durch diesen Draht fließt der Strom I'.

- a) Wie verlaufen die beiden Ströme I und I' zueinander, damit sich einmal Abstoßung und einmal Anziehung ergibt?
- b) Zeigen Sie, dass sich sowohl im anziehenden wie im abstoßenden Fall eine Kraft pro Länge

$$\frac{F}{s} = \frac{\mu_0}{2\pi} \, \frac{I \cdot I'}{d}$$

zwischen den Drähten ergibt.

c) In einem Experiment lässt man denselben Strom I = I' durch zwei parallele Drähte im Abstand von 1 cm fließen und stellt fest, dass die beiden Drähte eine Kraft pro Länge von $2 \cdot 10^{-3}$ N/m aufeinander ausüben. Welcher Strom I fließt durch die beiden Drähte?

Bemerkung: Über diese Kräfte wurde früher letztendlich die SI-Basiseinheit 1 Ampère definiert.